

数字电路与数字系统实验报告

实验三：时序逻辑电路

院系：人工智能学院

姓名：方盛俊

学号：201300035

班级：人工智能 20 级 2 班

邮箱：201300035@smail.nju.edu.cn

时间：2021年5月8日

目录

- 实验三: 时序逻辑电路
 - 目录
 - 一, 实验目的
 - 二, 实验环境 / 器材
 - 三, 实验内容
 - 1. D 触发器
 - (a) 实验原理
 - (b) 实验步骤
 - (c) 仿真验证
 - (d) 实验结果
 - 2. 4 位行波加法计数器
 - (a) 实验原理
 - (b) 实验步骤
 - (c) 仿真验证
 - (d) 实验结果
 - 3. 4 位通用移位寄存器
 - (a) 实验原理
 - (b) 实验步骤
 - (c) 仿真验证
 - (d) 实验结果
 - 四, 实验中遇到的问题和解决方法
 - 1. 上升沿和下降沿的问题

一, 实验目的

1. 掌握使用 Logisim 软件设计, 实现时序逻辑电路的方法
2. 掌握触发器, 计数器的设计方法和实现步骤
3. 学习寄存器和寄存器堆的设计 and 实现方法
4. 学习移位寄存器的设计原理和实现方法

二, 实验环境 / 器材

Logisim-ITA V2.16.1.2

<https://sourceforge.net/projects/logisimit/>

头歌线上评测平台

<https://www.educoder.net/classrooms/10924/>

三, 实验内容


1. D 触发器

(a) 实验原理

D 锁存器: 只有一个数据输入端 D, 称为 D 锁存器, 也称为透明锁存器.


- $C = 0$ 时, 输出状态不变.
- $C = 1$ 时
 - $D = 1$ 时, $Q = 1$
 - $D = 0$ 时, $Q = 0$

电路原理图:

 


D 触发器: 由一对主, 从 D 锁存器构成, 只在时钟周期到来的时候触发.

电路原理图:

 


带使能端 EN 的 D 触发器: 通过使能端EN信号来控制是否在时钟信号的触发边沿进行数据的存储.

电路原理图:

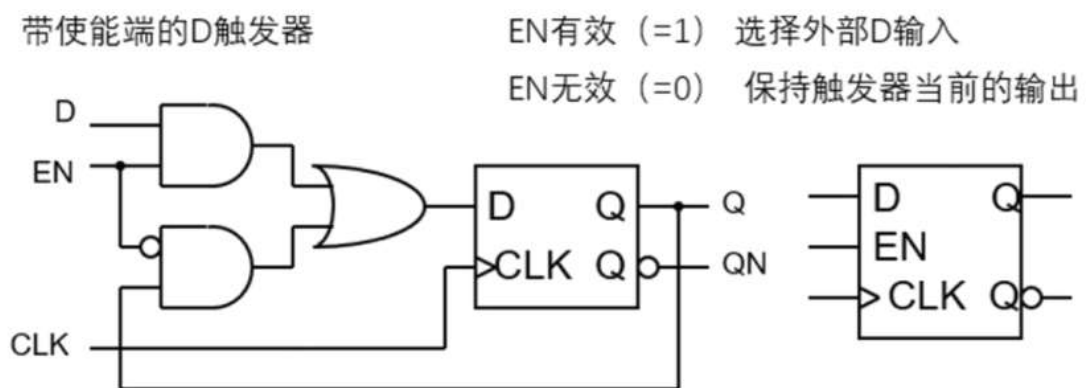


(b) 实验步骤


1. 按照电路原理图构造出 D 锁存器, 注意这是时序逻辑电路.

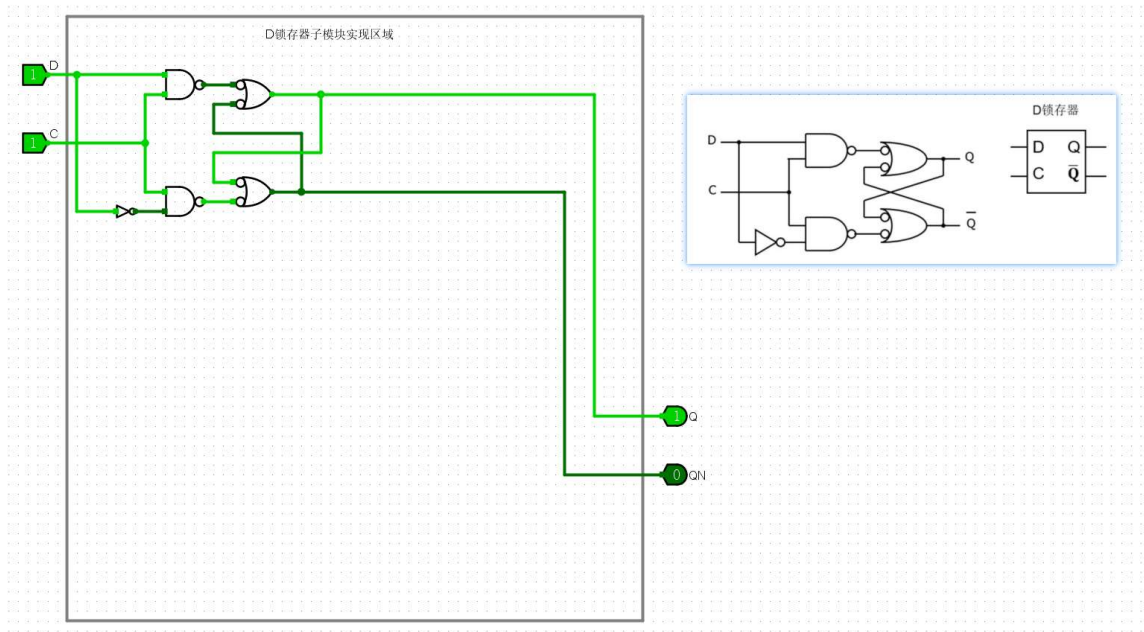

2. 在 D 锁存器的基础上搭建出 D 触发器.

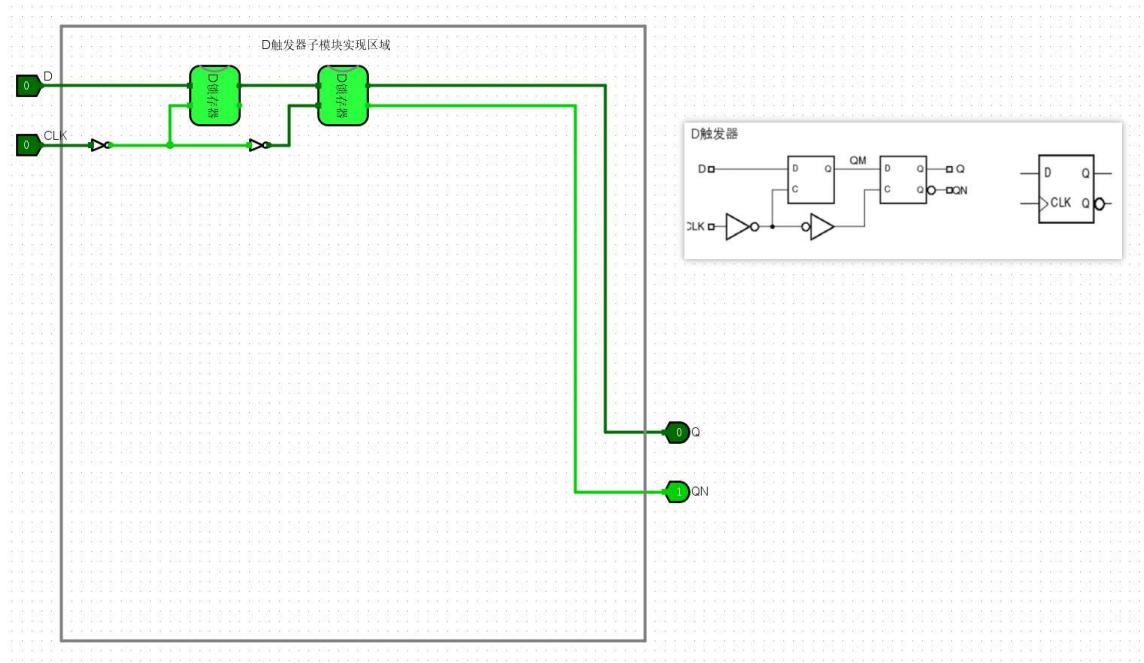


3. 在 D 触发器的基础上, 增加使能端 EN.

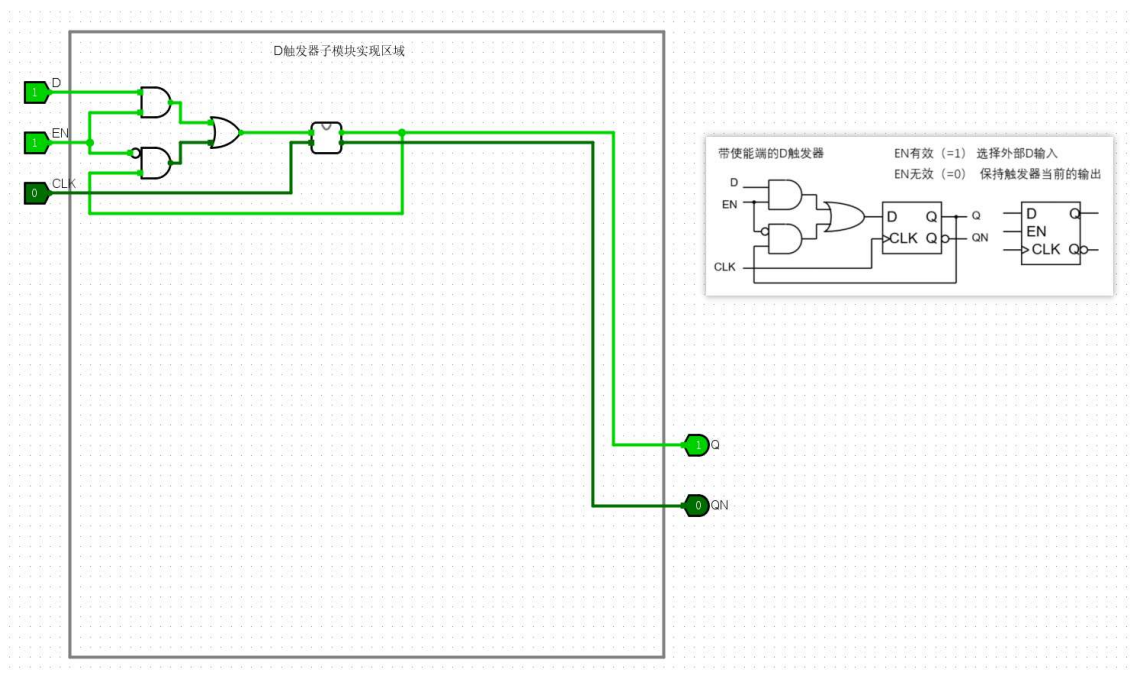

(c) 仿真实验

按下 Ctrl + K 开始本地仿真, 结果良好.

最后结果如下:

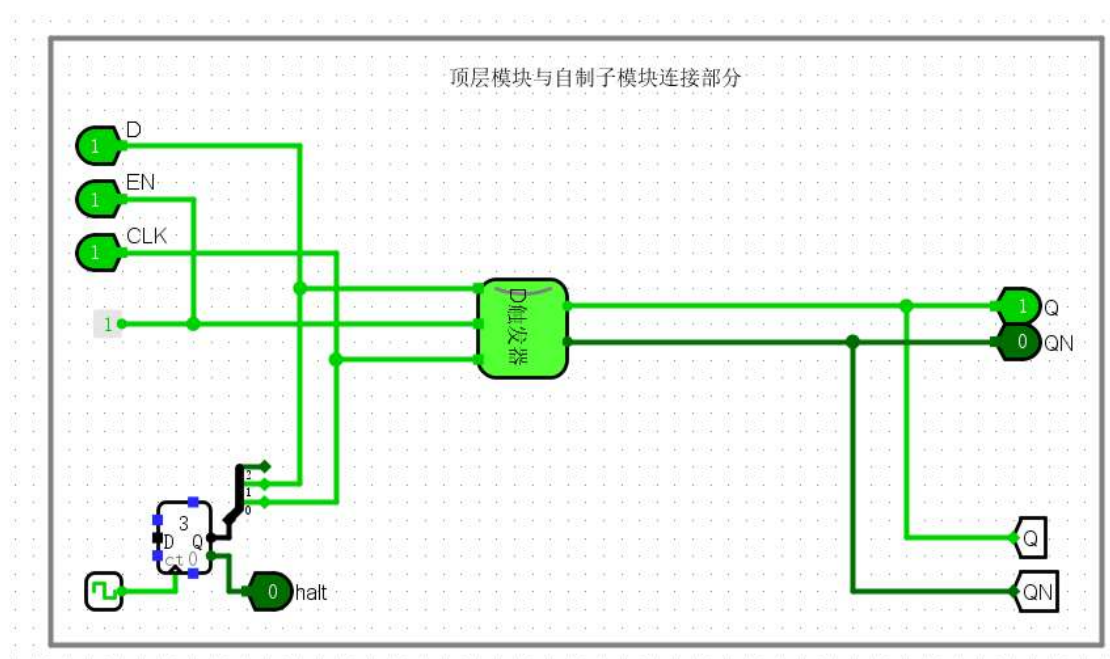

(d) 实验结果

通过了头歌平台的验证.


测试结果									
1/1 全部通过									
测试集1					消耗内存186.4MB 代码执行时长: 7.6秒				
预期输出					实际输出				
0	1	0	E	E	0	1	0	E	E
0	1	1	0	1	0	1	1	0	1
1	1	0	0	1	1	1	0	0	1
1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
0	1	0	1	0	0	1	0	1	0
0	1	1	0	1	0	1	1	0	1
1	1	0	0	1	1	1	0	0	1
1	1	1	1	0	1	1	1	1	0

2. 4 位行波加法计数器


(a) 实验原理

T触发器: 在每个时钟脉冲的触发边沿都会改变状态, 基于 D 触发器实现, 可用于实现计数器, 分频器等功能.

电路原理图:

 

a) T触发器原理图

 


b) T触发器
电路符号

异步行波加法计数器: 利用 T 触发器实现, 激励输入像波浪一样由低位向高位传递, 每个时钟周期传送一次.


电路原理图:

异步行波加法计数器

 


(b) 实验步骤

1. 利用 Logisim 里自带的 D 触发器实现 T 触发器.

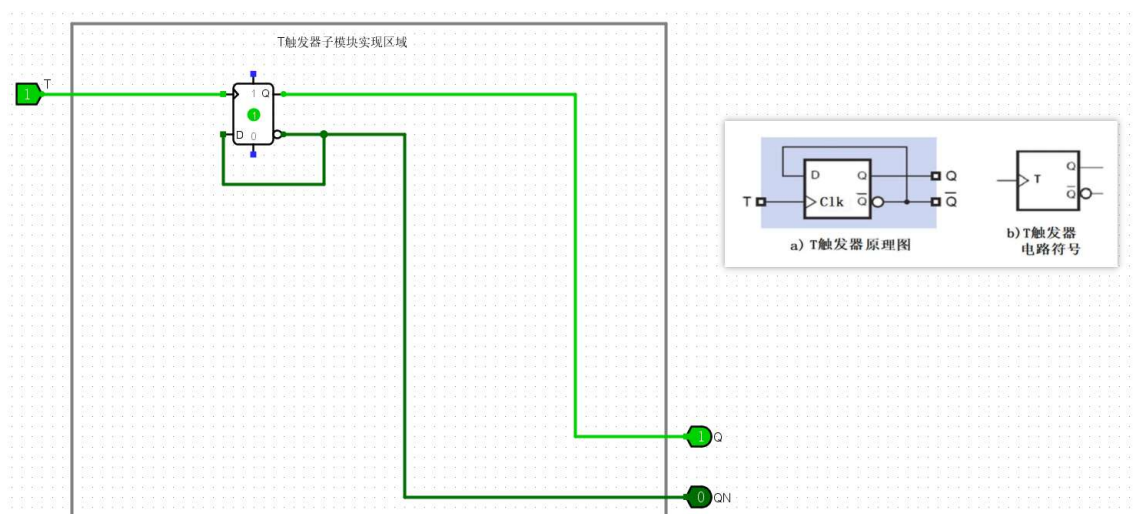


2. 使用三个 T 触发器实现 4 位行波加法计数器.

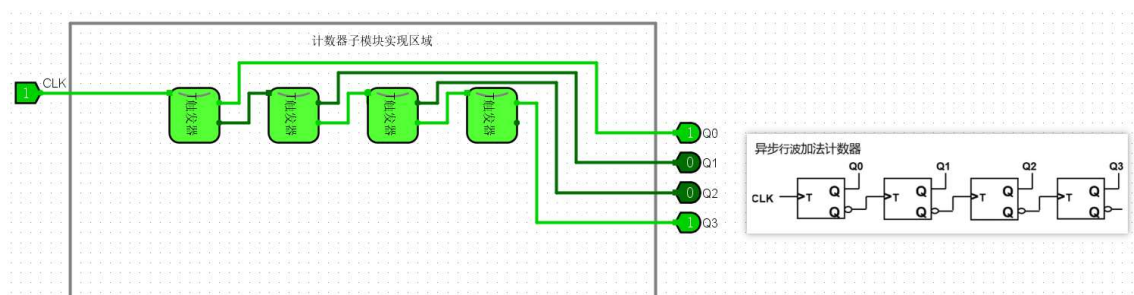


(c) 仿真实验

按下 Ctrl + K 开始本地仿真, 结果良好.

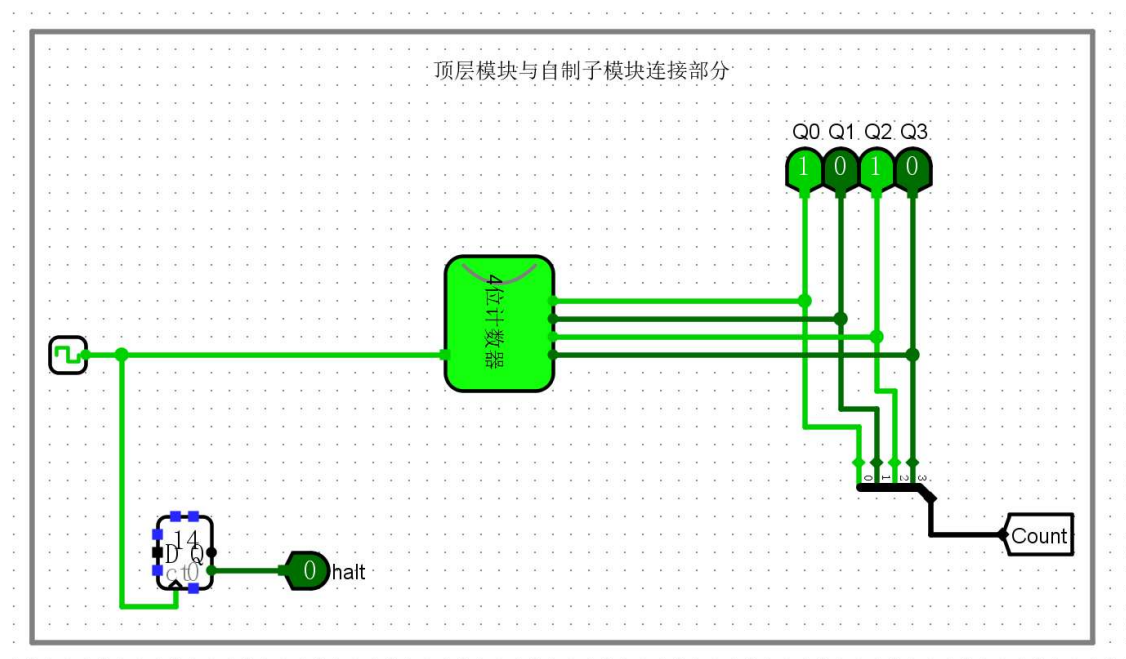

(d) 实验结果

通过了头歌平台的验证.

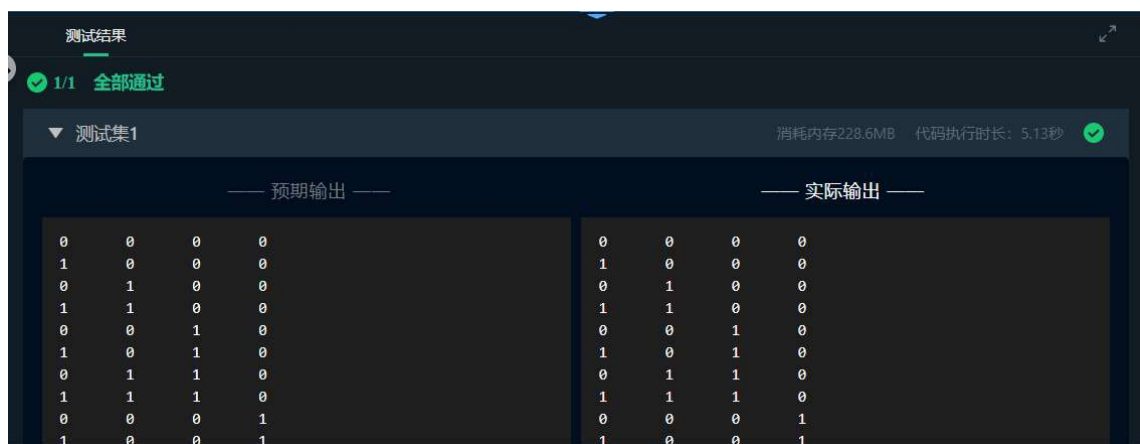

3. 4 位通用移位寄存器


(a) 实验原理

寄存器: 寄存器是用来暂存信息的逻辑部件, 寄存器可直接由若干个触发器组成.

- S1S0 = 00: 保持
- S1S0 = 01: 上移
- S1S0 = 10: 下移


- S1S0 = 11: 加载

4 位通用移位寄存器: 具有数据左移, 数据右移, 数据保持和数据载入功能.

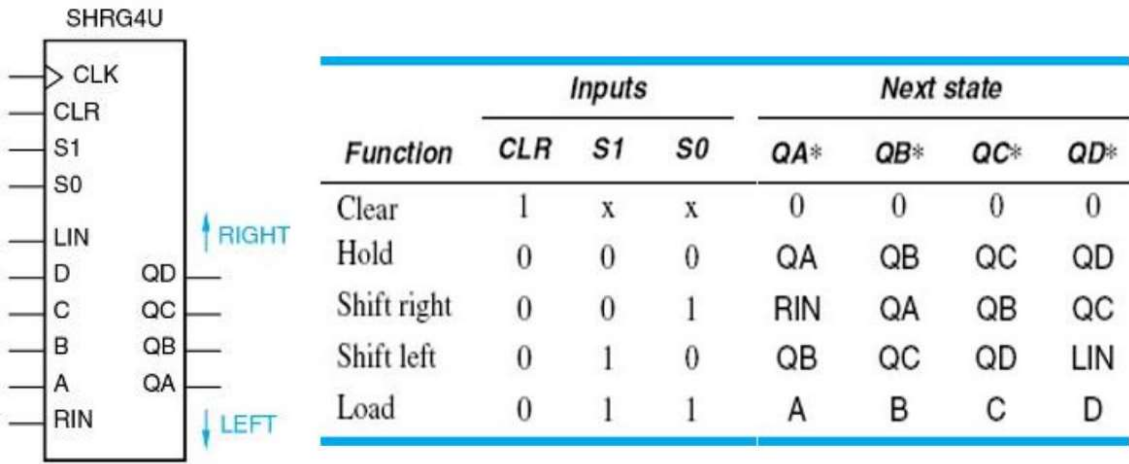


输入端为 A, B, C, D, CLK, CLR, LIN, RIN, S0, S1, 输出端为 QA, QB, QC, QD (请注意在移位时, QA 为最左端, QD 为最右端). 当做右移操作时, 在最左端上补位 RIN, 当做左移操作时, 在最右端上补位 LIN.


电路结构图较为复杂, 如下:

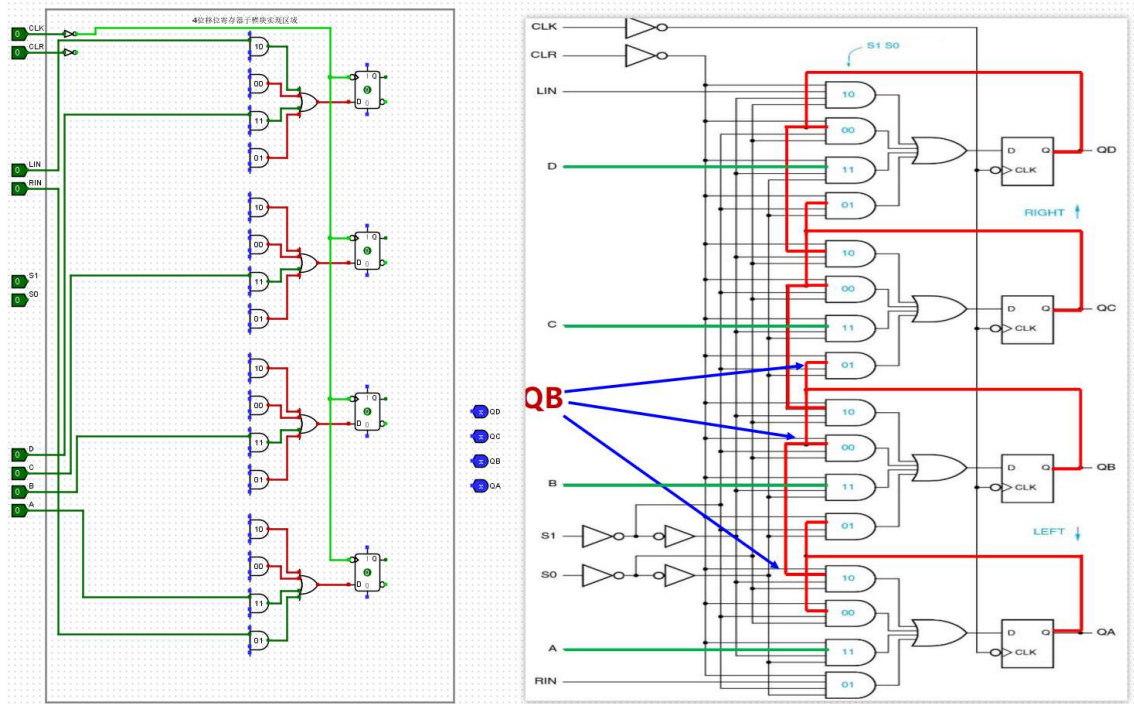

2. 将**红线**标注的时序逻辑电路部分连线. (在后续修改了一点小错误)

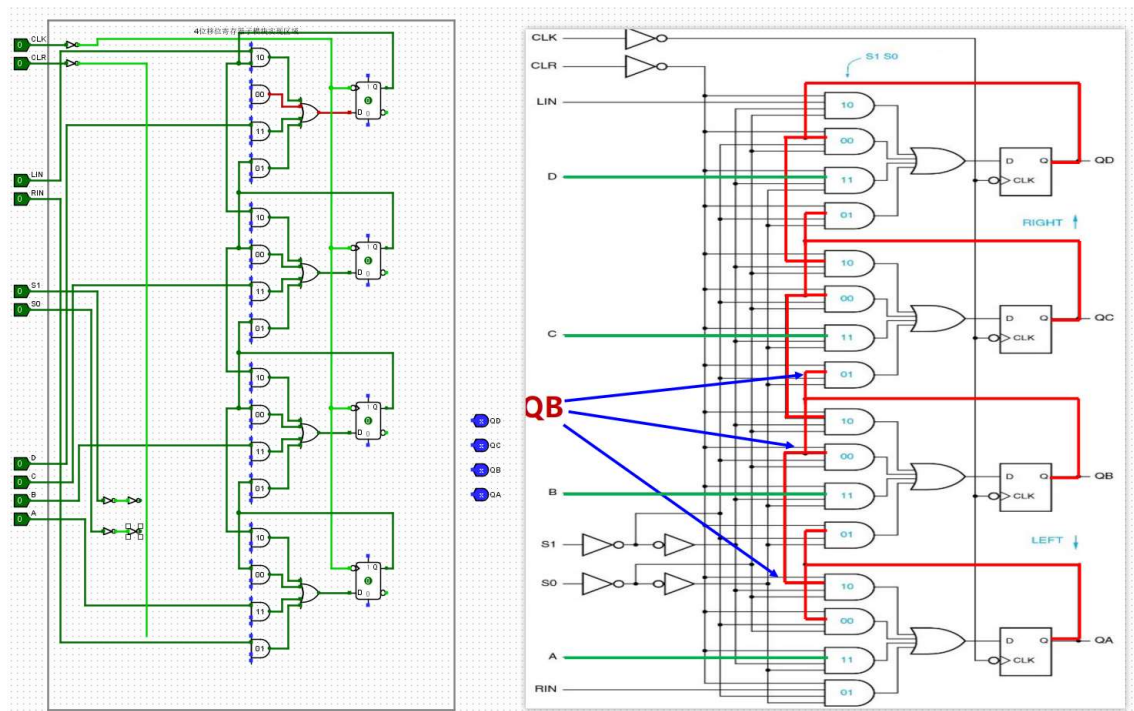

3. 将剩下最为繁杂的部分一根一根地连线.

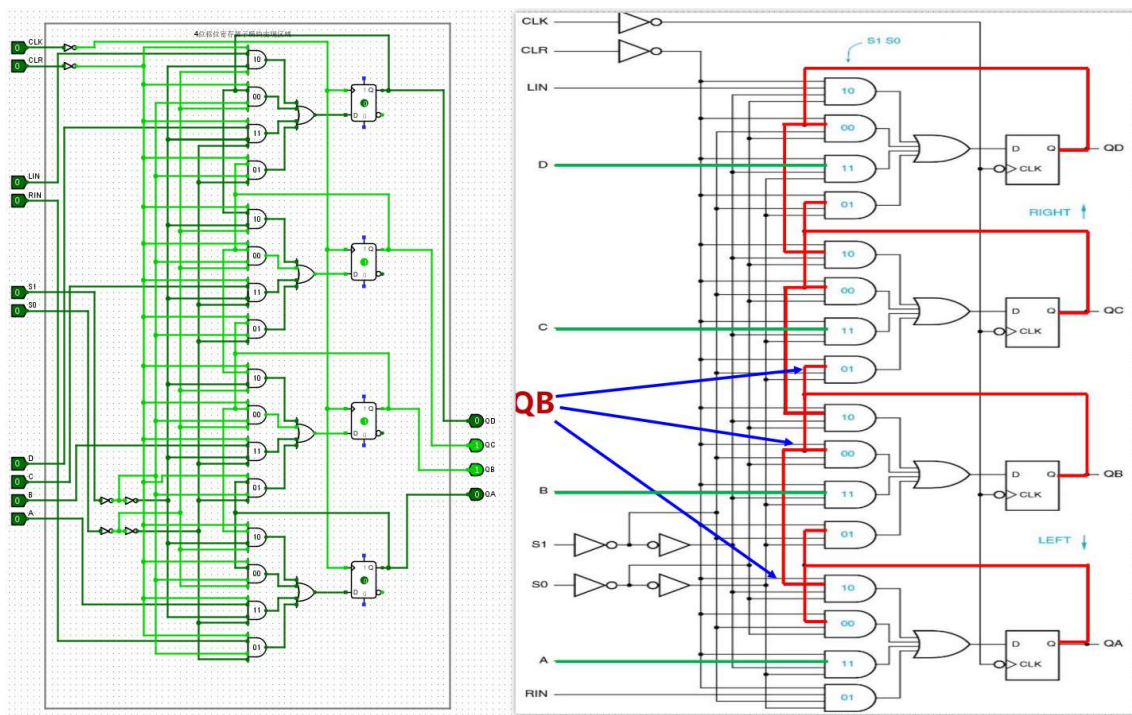

(c) 仿真验证

按下 Ctrl + K 开始本地仿真, 结果良好.

测试结果

1/1 全部通过

测试集1

消耗内存233.91MB 代码执行时长: 7.94秒

—— 预期输出 ——								—— 实际输出 ——								
0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1
0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1
1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1
0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0
0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1
0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1
1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0
0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0

四, 实验中遇到的问题和解决方法

1. 上升沿和下降沿的问题

在 4 位通用移位寄存器搭建的过程中, 按照电路图将所有上升沿改为了下降沿, 导致没有通过头歌平台的测试.

解决办法: 将上升沿改回了下降沿.